 


本节内容

带符号整数
(补码)

除法运算原理

知识总览



对于除法电路，建议**重点关注**：除法电路的**开始状态**、**结束状态**、**除法异常判断**



考点总结

带符号整数 (补码) 除法

运算前初始化

被除数 — n bit 被除数, 需**符号扩展**为 $2n$ bit, 放入寄存器 **【R,Q】**

除数 — n bit 除数, 放入寄存器 **【Y】**

计数器 C_n — 初始值置为 n , 表示剩余 n 轮处理

特殊情况判断

可直接得到除法运算结果? — 如果 $|被除数| < |除数|$, 则 **商=0**, **余数=被除数**, 除法器不必再执行

除数是否为0? — 如果**除数为0**, 发生**"除数为0"异常**, 停止除法运算, 调出操作系统的异常处理程序

是否可能发生溢出? — 考试要点: 对于**补码**的**单精度除法** (即 n bit $\div$ n bit, 得到 n bit 商、 n bit 余数), 仅 "绝对值最大的负数 $\div -1$ ", 才有可能发生**"商溢出"异常**

n轮处理

①先 **左移**, 空出的位用于上商

② **上商**

由控制逻辑根据**中间余数**与**除数**的符号组合 来决定本轮做**减法 or 加法** (同号减, 异号加)

再根据ALU运算结果 (新余数) 的符号位来决定**上商**为 **1** 还是 **0**

新余数与老余数相比, **符号不变**→**上商1**; **符号变**→**上商0**

③ **计数器 C_n --**, 当计数器 $C_n=0$ 时, 除法运算结束

结束

当计数器 $C_n=0$ 时, 除法运算结束。 n bit 寄存器 **【R】** 保存**余数**、 n bit 寄存器 **【Q】** 保存**商**

例1：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit

该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数


1001 $\rightarrow$ 被除数 $X=-7$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

1110 $\rightarrow$ 商 $Q=-2$

1111 $\rightarrow$ 余数 $R=-1$

带符号数补码，
位数扩展且保持
真值不变，需进
行“符号扩展”

 

运算前初始化

被除数 — n bit 被除数，需符号扩展为 $2n$ bit，放入寄存器 $[R, Q]$

除数 — n bit 除数，放入寄存器 $[Y]$

计数器 C_n — 初始值置为 n ，表示剩余 n 轮处理

例1：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

1001 $\rightarrow$ 被除数 $X=-7$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

1110 $\rightarrow$ 商 $Q=-2$

1111 $\rightarrow$ 余数 $R=-1$

 

①先左移，空出的位用于上商

- n轮处理

②上商

由控制逻辑根据中间余数与除数的符号组合来决定本轮做减法 or 加法（同号减，异号加）

再根据ALU运算结果（新余数）的符号位来决定上商为1还是0

新余数与老余数相比，符号不变 $\rightarrow$ 上商1；符号变 $\rightarrow$ 上商0

③计数器 C_n-- ，当计数器 $C_n=0$ 时，除法运算结束

例1：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

1001 $\rightarrow$ 被除数 $X=-7$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

1110 $\rightarrow$ 商 $Q=-2$

1111 $\rightarrow$ 余数 $R=-1$

 

①先左移，空出的位用于上商

- n轮处理

②上商

由控制逻辑根据中间余数与除数的符号组合来决定本轮做减法 or 加法（同号减，异号加）

再根据ALU运算结果（新余数）的符号位来决定上商为1还是0

新余数与老余数相比，符号不变→上商1；符号变→上商0

③计数器 $Cn--$ ，当计数器 $Cn=0$ 时，除法运算结束

例1：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

1001 $\rightarrow$ 被除数 $X=-7$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

1110 $\rightarrow$ 商 $Q=-2$

1111 $\rightarrow$ 余数 $R=-1$

 

结束

当计数器 $C_n=0$ 时，除法运算结束。 n bit 寄存器 **【R】** 保存余数、 n bit 寄存器 **【Q】** 保存商

例1：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

1001 $\rightarrow$ 被除数 $X=-7$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

1110 $\rightarrow$ 商 $Q=-2$

1111 $\rightarrow$ 余数 $R=-1$

 

结束

当计数器 $C_n=0$ 时，除法运算结束。 n bit 寄存器 **【R】** 保存余数、 n bit 寄存器 **【Q】** 保存商

例2：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

0110 $\rightarrow$ 被除数 $X=6$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

0010 $\rightarrow$ 商 $Q=2$

0000 $\rightarrow$ 余数 $R=0$

 

运算前初始化

被除数 — n bit 被除数，需符号扩展为 $2n$ bit，放入寄存器 $[R, Q]$

除数 — n bit 除数，放入寄存器 $[Y]$

计数器 C_n — 初始值置为 n ，表示剩余 n 轮处理

例2：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

0110 $\rightarrow$ 被除数 $X=6$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

0010 $\rightarrow$ 商 $Q=2$

0000 $\rightarrow$ 余数 $R=0$

 

①先左移，空出的位用于上商

- n轮处理

②上商

由控制逻辑根据中间余数与除数的符号组合来决定本轮做减法 or 加法（同号减，异号加）

再根据ALU运算结果（新余数）的符号位来决定上商为1还是0

新余数与老余数相比，符号不变 $\rightarrow$ 上商1；符号变 $\rightarrow$ 上商0

③计数器 $C_n --$ ，当计数器 $C_n=0$ 时，除法运算结束

例2：带符号整数除法

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

0110 $\rightarrow$ 被除数 $X=6$

0011 $\rightarrow$ 除数 $Y=3$

0010 $\rightarrow$ 商 $Q=2$

0000 $\rightarrow$ 余数 $R=0$

 

注：“除法电路的基本原理”部分，能够结合手算推演除法电路初始状态、结束状态，大致了解中间需要几轮运算即可。

结束

当计数器 $C_n=0$ 时，除法运算结束。 n bit 寄存器 **【R】** 保存余数、 n bit 寄存器 **【Q】** 保存商

例3：特殊情况——可直接得到运算结果

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$


该除法器支持 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$
最终得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数

0011 → 被除数 $X=3$

1001 → 除数 $Y=-7$

0000 → 商 $Q=0$

0011 → 余数 $R=3$

 

可直接得到除法运算结果? —— 如果 $|被除数| < |除数|$ ，则 商=0，余数=被除数，除法器不必再执行

特殊情况判断

除数是否为0? —— 如果除数为0，发生“除数为0”异常，停止除法运算，调出操作系统的异常处理程序

是否可能发生溢出? —— 考试要点：对于补码的单精度除法（即 $n \text{ bit} \div n \text{ bit}$ ，得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数），仅“绝对值最大的负数 $\div -1$ ”，才有可能发生“商溢出”异常

例3：特殊情况——可直接得到运算结果

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$


该除法器支持 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$
最终得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数

0011 → 被除数 $X=3$

1001 → 除数 $Y=-7$

0000 → 商 $Q=0$

0011 → 余数 $R=3$

 

特殊情况判断

可直接得到除法运算结果？——如果 $|被除数| < |除数|$ ，则 商=0，余数=被除数，除法器不必再执行

除数是否为0？——如果除数为0，发生“除数为0”异常，停止除法运算，调出操作系统的异常处理程序

是否可能发生溢出？——考试要点：对于补码的单精度除法（即 $n \text{ bit} \div n \text{ bit}$ ，得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数），仅“绝对值最大的负数 $\div -1$ ”，才有可能发生“商溢出”异常

例4：特殊情况——除以0异常

若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n$ bit $\div$ n bit


该除法器支持 $2n$ bit $\div$ n bit
最终得到 n bit 商、 n bit 余数

0011 $\rightarrow$ 被除数 $X=3$

0000 $\rightarrow$ 除数 $Y=0$

NULL $\rightarrow$ 商 $Q=NULL$

NULL $\rightarrow$ 余数 $R=NULL$

 

特殊情况判断

可直接得到除法运算结果？——如果 **|被除数| < |除数|**，则 **商=0**，**余数=被除数**，除法器不必再执行

除数是否为0？——如果 **除数为0**，发生**“除数为0”异常**，停止除法运算，调出操作系统的异常处理程序

是否可能发生溢出？——考试要点：对于**补码的单精度除法**（即 n bit $\div$ n bit，得到 n bit 商、 n bit 余数），仅**“绝对值最大的负数 $\div$ -1”**，才有可能发生**“商溢出”异常**

例5：特殊情况——除法溢出异常


若被除数不足 $2n$ bit，需要扩展为 $2n$ bit，统一为 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$

该除法器支持 $2n \text{ bit} \div n \text{ bit}$
最终得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数

1000 → 被除数 $X = -8$

1111 → 除数 $Y = -1$

→ 商 $Q = 8$ ，溢出4bit补码范围

 

特殊情况判断

可直接得到除法运算结果? —— 如果 **|被除数| < |除数|**，则 **商=0**，**余数=被除数**，除法器不必再执行

除数是否为0? —— 如果 **除数为0**，发生**“除数为0”异常**，停止除法运算，调出操作系统的异常处理程序

是否可能发生溢出? —— 考试要点：对于**补码的单精度除法**（即 $n \text{ bit} \div n \text{ bit}$ ，得到 $n \text{ bit}$ 商、 $n \text{ bit}$ 余数），仅**“绝对值最大的负数 ÷ -1”**，才有可能发生**“商溢出”异常**